

# 國立臺北大學 108 學年度日間學士班轉學生招生考試試題

學制系級：電機工程學系日間學士班 2 年級

科 目：普通物理

第 1 頁 共 4 頁

可 不可使用計算機

1. There is a sinusoidal transverse wave travelling along a string in the positive direction of an  $x$  axis. The displacement  $y$  of the string particle at  $x=0$  is given in Fig. 1 as a function of time  $t$ . The scale of the vertical axis is set by  $y_s=0.04\text{m}$ . The wave equation is to be in the form  $y(x, t) = y_m \sin(kx \pm \omega t + \varphi)$ .

- (1) Find the parameters  $k$ ,  $\omega$ , and  $\varphi$  (9%)
- (2) Find the speed of the wave (3%)
- (3) What is the transverse velocity of the particle at  $x=0$  when  $t=5.0\text{s}$ ? (4%)

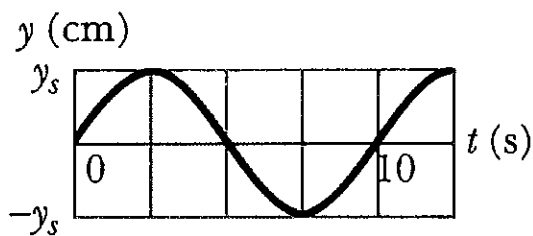


Fig. 1

2. Fig.2 shows a circuit section of four air-filled capacitors that is connected to a larger circuit. The graph below the section shows the electric potential  $V(x)$  as a function of position  $x$  along the lower part of the section, through capacitor 4. Similarly, the graph above the section shows the electric potential  $V(x)$  as a function of position  $x$  along the upper part of the section, through capacitors 1, 2, and 3. Capacitor 3 has a capacitance of  $0.8 \mu\text{F}$ . What are the capacitances of (a) capacitor 1 (4%) and (b) capacitor 2? (4%)

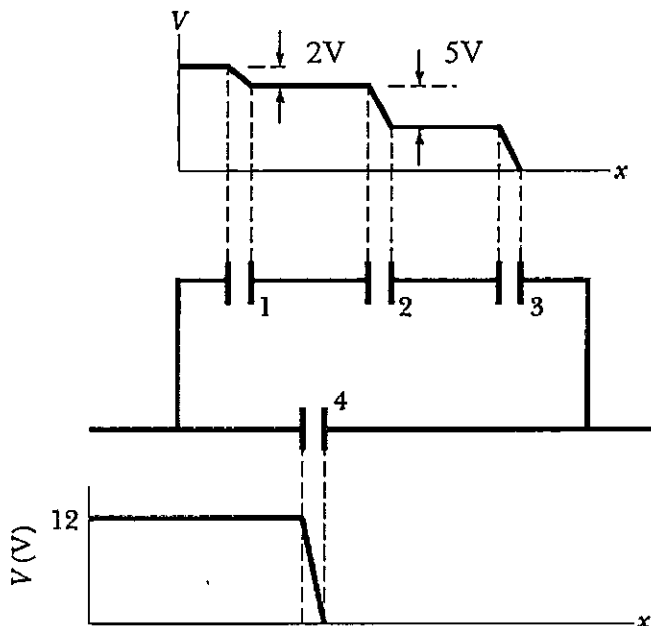


Fig. 2

國立臺北大學 108 學年度日間學士班轉學生招生考試試題

學制系級：電機工程學系日間學士班 2 年級

科 目：普通物理

第 2 頁 共 4 頁

可  不可使用計算機

3. Find the current  $i$  in Fig. 3. (5%)

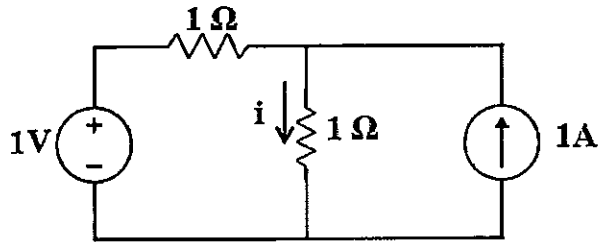


Fig. 3

4. Find the current  $I$  in Fig. 4. (5%)

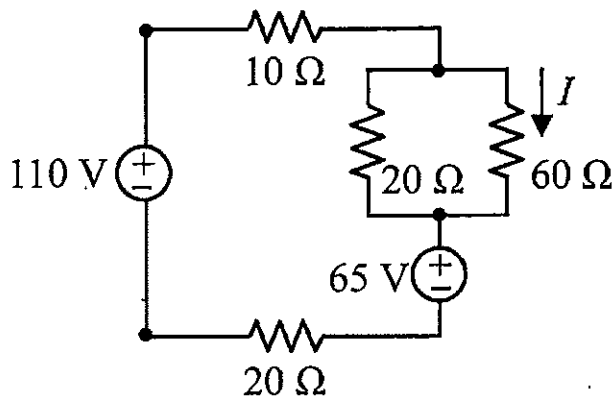


Fig. 4

5. Find the current  $I_1$  in Fig. 5. (5%)

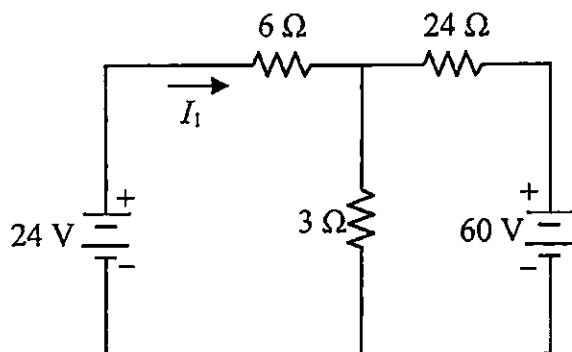


Fig. 5

6. Find the current  $I_1$  and  $I_2$  in Fig. 6. (10%)

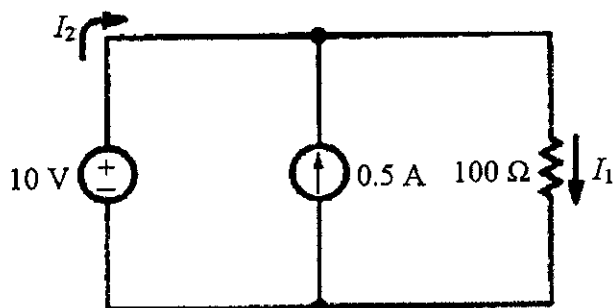


Fig. 6

試題隨卷繳交

接下頁

國立臺北大學 108 學年度日間學士班轉學生招生考試試題

學制系級：電機工程學系日間學士班 2 年級

科 目：普通物理

第 3 頁 共 4 頁

可 不可使用計算機

7. Find the current  $I_1$  pass through the  $8\Omega$  resistor and the short-circuit current  $I_2$  in Fig. 7. (15%, 5% for  $I_1$  and 10% for  $I_2$ )

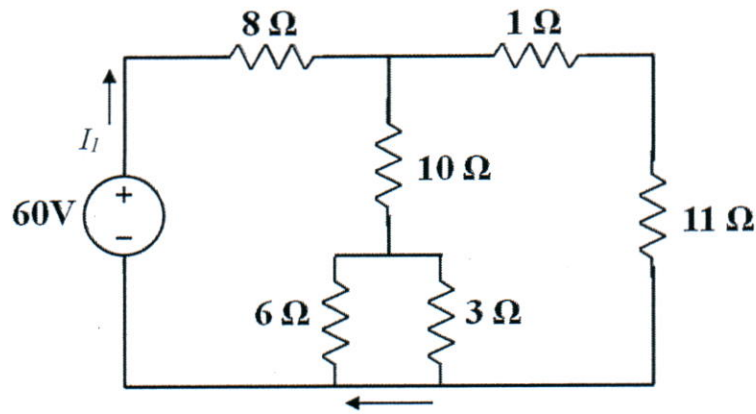


Fig. 7

8. The wire is 10m long with 5A current passing through. The directions of the magnetic fields are shown in Fig. 8a and 8b. Their magnetic flux densities are both  $1\text{Wb}/\text{m}^2$ . Find the two magnetic forces on the current-carrying wires in Fig. 8a and 8b. (10%)

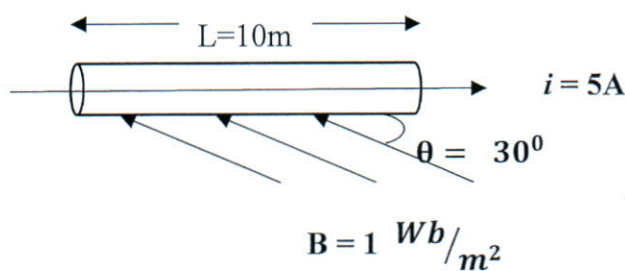


Fig. 8a

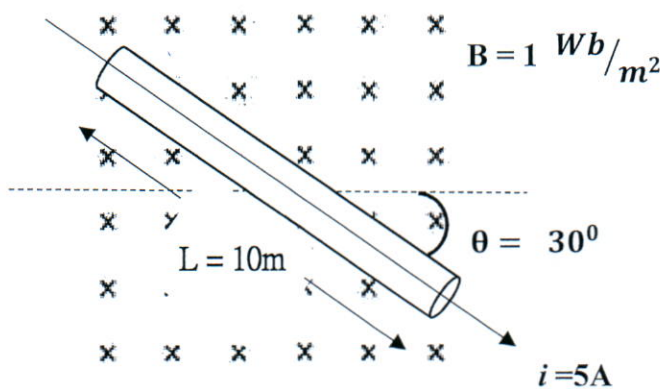


Fig. 8b

國立臺北大學 108 學年度日間學士班轉學生招生考試試題

學制系級：電機工程學系日間學士班 2 年級

科 目：普通物理

第 4 頁 共 4 頁

可 不可使用計算機

9. In Fig. 9,  $\mathcal{E}=100\text{V}$ ,  $R_1=10\Omega$ ,  $R_2=20\Omega$ ,  $R_3=30\Omega$ , and  $L=2\text{H}$ . Immediately after switch S is closed, what are (a)  $i_1$  and (b)  $i_2$ ? A long time later, what are (c)  $i_1$  and (d)  $i_2$ ? The switch S is then reopened. Just then, what are (e)  $i_1$  and (f)  $i_2$ ? A long time later, what are (g)  $i_1$  and (h)  $i_2$ ? (16%)

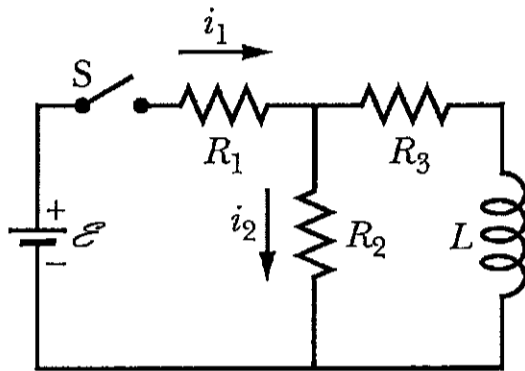


Fig. 9

10. For the magnetic circuit of Fig. 10, the current  $i$  flows through the coil of  $N$  turns. The mean core length is  $l_c$ , and the air gap length is  $l_g$ . Assume no magnetic leakage. The flux crossing the cross-sectional area  $A$ . The relative permeability of core is  $\mu$ . The permeability of air is  $\mu_0$ . Find the flux in the air gap. (10%)

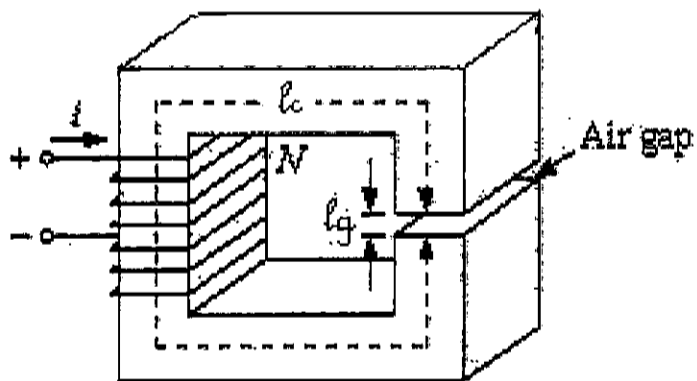


Fig. 10

試題隨卷繳交